

# Układy cyfrowe i systemy wbudowane 1 - sprawozdanie z zajęć nr 5

## Termin zajęć:

03.01.2018

## Autorzy:

- Wojciech Ormaniec, 226181
- Bartosz Rodziewicz, 226105

## Prowadzący:


dr inż. Jarosław Sugier

## Schemat zajęć - treść zadania

W trakcie zajęć do realizacji było jedno zadanie - automat pełniący rolę zamka szyfrowego odblokowujący się po podaniu kombinacji złożonej z czterech liter stanowiących nasze inicjały. Litery miały być wpisywane na klawiaturze do obsługi której mieliśmy wykorzystać moduł PS2\_RX.

## Realizacja zadania

### Wstępny plan zadania

 

Pierwszym etapem zadania było zrozumienie działania modułu PS2\_RX. Moduł ten na wyjściu D0 podaje numer wciśniętego klawisza (bajt), a na wyjściu D0\_Rdy chwilowo "jedynek" pokazując, że na D0 nastąpiła zmiana.

Wciśnięcie danego klawisza jest sygnalizowane podaniem bajtu odpowiadającemu numerowi klawisza, natomiast jego zwolnienie jest sygnalizowane podaniem numeru klawisza poprzedzonego bajtem **F0**.

Nasz moduł zamek będzie wykorzystywał dane otrzymane od PS2\_RX i odpowiednio na nie reagować.

## Kody klawiszy


Kolejnym krokiem było przygotowanie numerów klawiszy dotyczących naszej sekwencji - WOBR.

### Litera Bajt

W	1D
O	44
B	32
R	2D
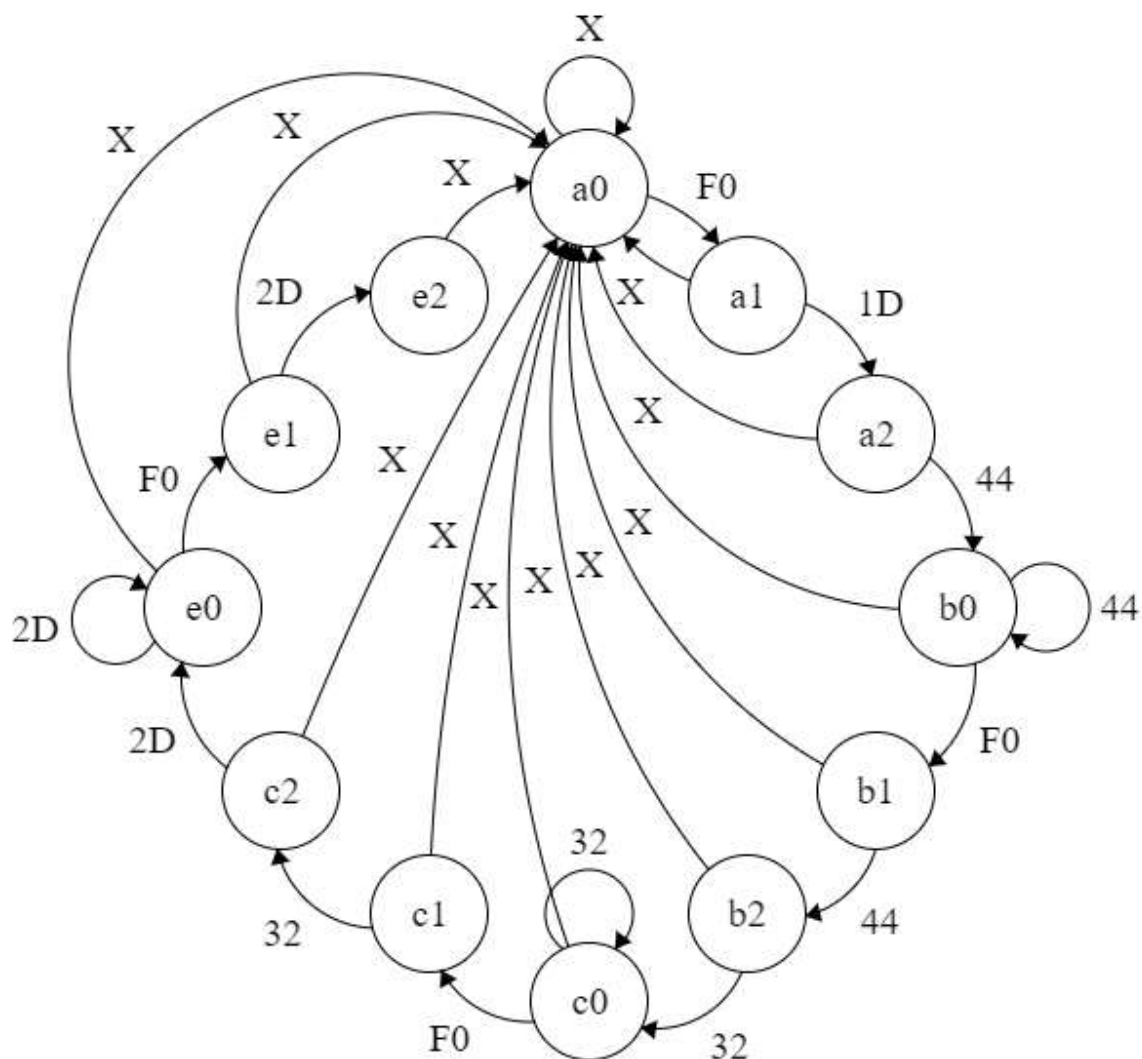
## Graf automatu

Po określeniu kodów wybraliśmy najprostszą metodę realizacji zamka w formie automatu 12 stanowego.



Zaprojektowany przez nas automat posiada:

- alfabet wejściowy: 0-255  
przejścia na grafie zapisane w systemie szesnastkowym, X oznacza każdą dowolną inną wartość nieokreśloną dla tego stanu
- stany wewnętrzne: a0, a1, a2, b0, b1, b2, c0, c1, c2, e0, e1, e2  
wstępnie stany e0-e2 miały być stanami d0-d2, jednak d0 jest zajęte przez wejście sygnału z modułu PS2\_RX i powodowało to konflikt oznaczeń w kodzie
- alfabet wyjściowy: 0, 1
- funkcja przejść: na grafie
- funkcja wyjścia: y = 1, gdy e2; w innych stanach y = 0

## Kod VHDL

```
process_1 : process(Clk, D0_Rdy)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    if Rst = '1' then
      state <= a0;
    else
      if D0_Rdy = '1' then
        state <= next_state;
      end if;
    end if;
  end if;
end if;
```

```

end process process_1;

process_2 : process(state,D0)
begin
    next_state <= state;

    case state is
        when a0 =>
            if D0 = X"F0" then next_state <= a1;
            else next_state <= a0;
            end if;
        when a1 =>
            if D0 = X"1D" then next_state <= a2;
            else next_state <= a0;
            end if;
        when a2 =>
            if D0 = X"44" then next_state <= b0;
            else next_state <= a0;
            end if;
        when b0 =>
            if D0 = X"F0" then next_state <= b1;
            else
                if D0 = X"44" then next_state <= b0;
                else next_state <= a0;
                end if;
            end if;
        when b1 =>
            if D0 = X"44" then next_state <= b2;
            else next_state <= a0;
            end if;
        when b2 =>
            if D0 = X"32" then next_state <= c0;
            else next_state <= a0;
            end if;
        when c0 =>
            if D0 = X"F0" then next_state <= c1;
            else
                if D0 = X"32" then next_state <= c0;
                else next_state <= a0;
                end if;
            end if;
        when c1 =>
            if D0 = X"32" then next_state <= c2;
            else next_state <= a0;
            end if;
        when c2 =>
            if D0 = X"2D" then next_state <= e0;
            else next_state <= a0;
            end if;
        when e0 =>
            if D0 = X"F0" then next_state <= e1;
            else
                if D0 = X"2D" then next_state <= e0;
                else next_state <= a0;
                end if;
            end if;
        when e1 =>
            if D0 = X"2D" then next_state <= e2;
            else next_state <= a0;
            end if;
        when e2 =>
            next_state <= a0;
    end case;
end process;

```

```
end case;
end process process_2;

y <= '1' when state = e2
else '0';
```

## Symulacja

Zalecenia do symulacji:

- ciąg testowy: xxABCDxxABCABCDxx, gdzie ABCD to kolejne litery naszego szyfru
- do przechowania ciągu testowego należało użyć wektora składającego się z 17 bajtów
- symulacja miała odbywać się w pętli
- czas odpowiednich bajtów na D0 miał wynosić:
  - 8 taktów dla wciśnięcia
  - 4 takty dla F0
  - 16 taktów dla puszczenia
- powinien być widoczny sygnał state

## Kod symulacji


```
process
  type typeByteArray is array ( NATURAL range <> )
    of STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0 );
  variable arrBytes : typeByteArray( 0 to 16 )
    := ( X"10", X"20", X"1D", X"44", X"32", X"2D",
        X"40", X"B4", X"1D", X"44", X"32", X"1D", X"44",
        X"32", X"2D", X"11", X"49" );
begin
  wait for 2.5 ns;
  for i in arrBytes'RANGE loop
    wait for 7.5 ns;
    D0 <= arrBytes(i);
    D0_Rdy <= '1';
    wait for 10 ns;
    D0_Rdy <= '0';
    wait for 62.5 ns;

    wait for 7.5 ns;
    D0 <= X"F0";
    D0_Rdy <= '1';
    wait for 10 ns;
    D0_Rdy <= '0';
    wait for 22.5 ns;

    wait for 7.5 ns;
    D0 <= arrBytes(i);
    D0_Rdy <= '1';
    wait for 10 ns;
    D0_Rdy <= '0';
    wait for 142.5 ns;
  end loop;
  wait; --forever
end process;
```
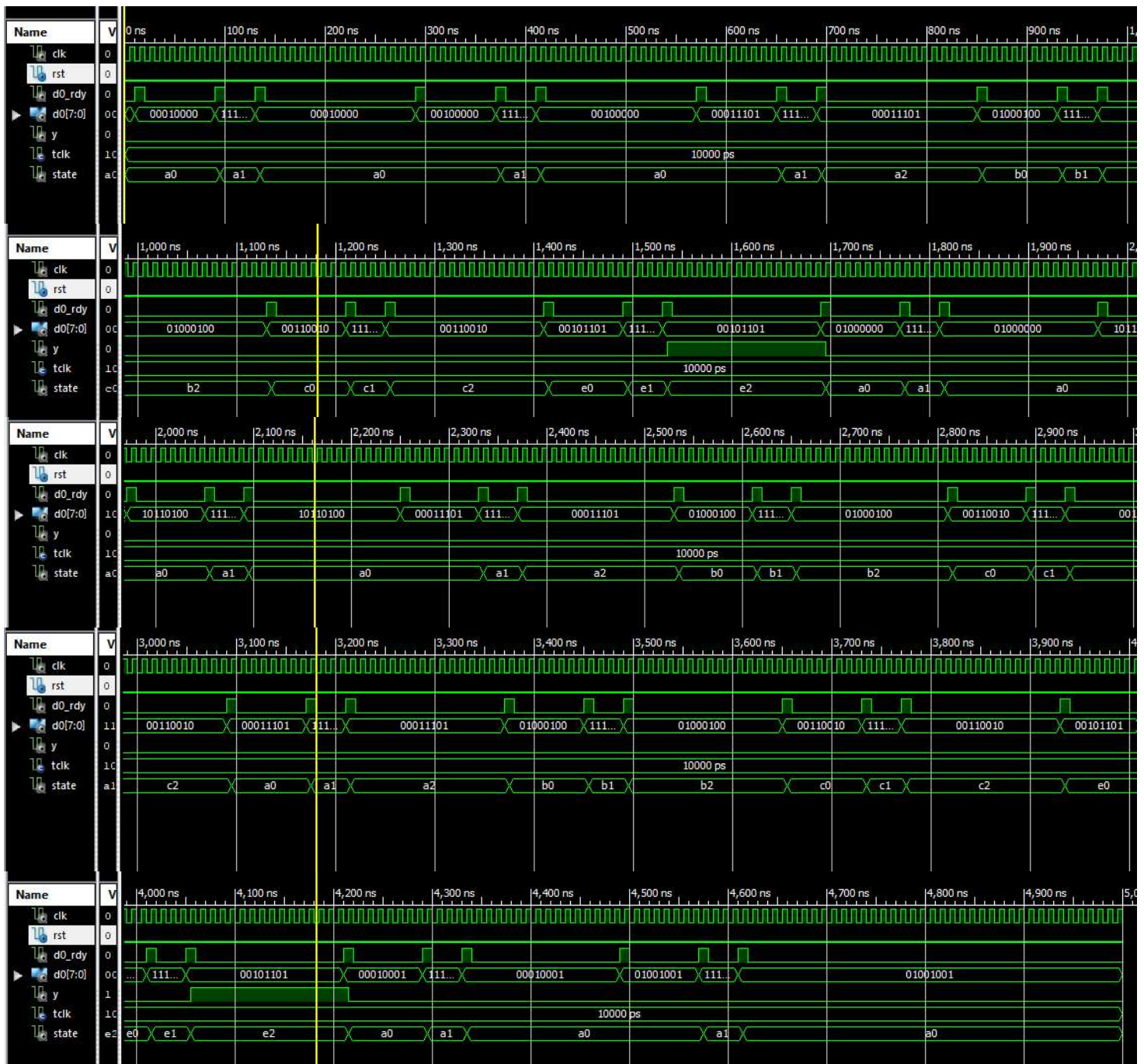
## Przebieg symulacji


*Z uwagi na długą symulację znajduje się ona w kilku linijkach.*



## Przygotowania do impementacji

Aby wykonać implementację musieliśmy stworzyć prosty schemat łączący nasz moduł z modułem PS2\_RX oraz przygotować plik `.ucf`.

## Schemat

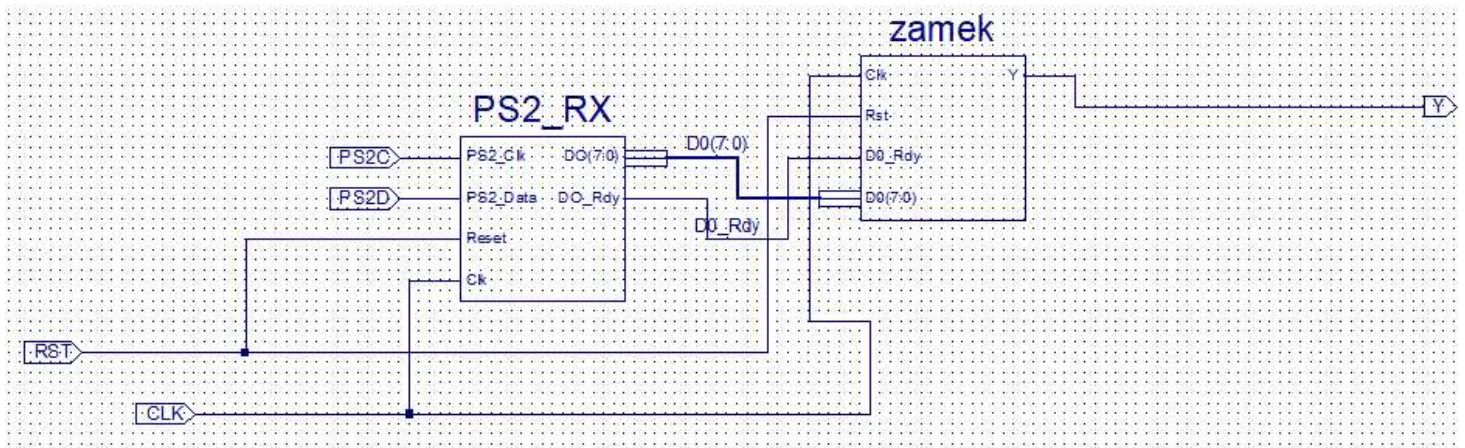

Z uwagi na kończące się zajęcia schemat wykonany był na szybko, przez co może być nie do końca czytelny.

## Plik .ucf

```
NET "CLK" LOC = "P5" | BUFG = CLK | PERIOD = 500ns HIGH 50%;

NET "RST" LOC = "P39"; # GSR

NET "Y" LOC = "P25";

NET "PS2C" LOC = "P3";
NET "PS2D" LOC = "P2";
```

## Implementacja

Po zaprogramowaniu płyki, układ został pokazany prowadzącemu, który wykonał kilka prostych testów. Wszystko wyglądało w porządku.

Układ został zaimplementowany pod sam koniec zajęć, co uniemożliwiło wykonanie dodatkowego zadania.